



## تمرین جلسه سوم ترم ۱ کلاس های تخصصی رباتیک


- تمرین ۱: مدار راه اندازی LED با مقاومت های سری رو ببندید
- تمرین ۲: مدار راه اندازی LED با مقاومت های موازی رو ببندید
- تمرین ۳: مدار شارژ و دشارژ خازن رو ببندید
- تمرین ۴: مقدار مقاومت کل تصویر زیر را حساب کنید



مهلت ارسال تمرینات: تا پایان روز سه شنبه ۷ بهمن 



# تمرین جلسه سوم ترم ۱ کلاس های تخصصی رباتیک

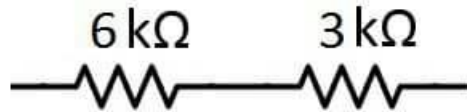


تمرین ۴ - قسمت الف



مهلت ارسال تمرینات : تا پایان روز سه شنبه ۷ بهمن 



# تمرین جلسه سوم ترم ۱ کلاس های تخصصی رباتیک

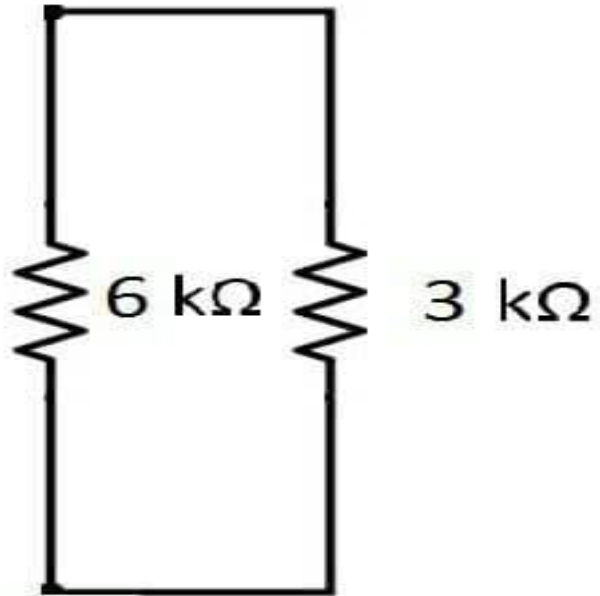

تمرین ۴ - قسمت ب



مهلت ارسال تمرینات : تا پایان روز سه شنبه ۷ بهمن 